
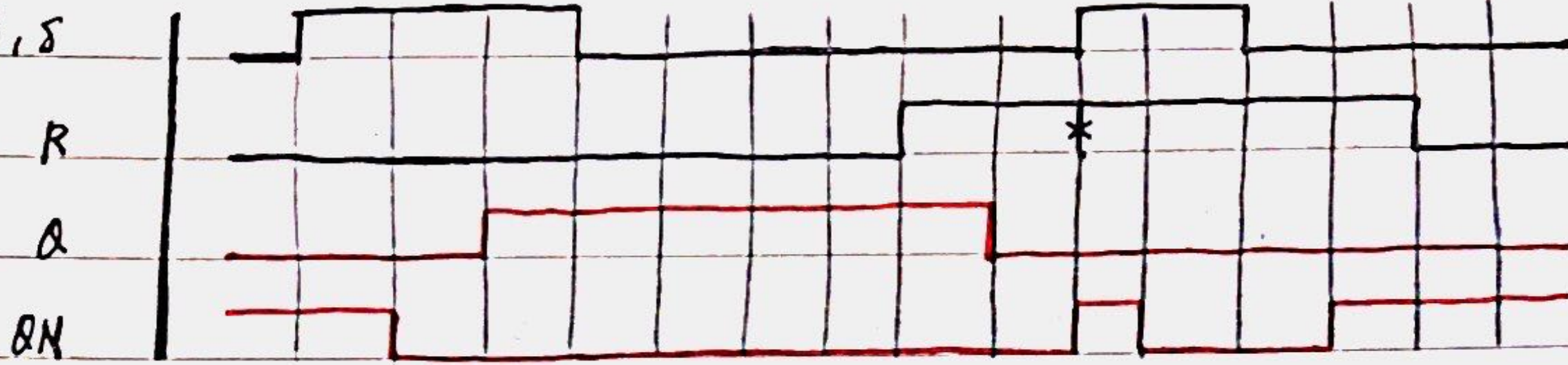


## 第7章习题:

7.4, 5

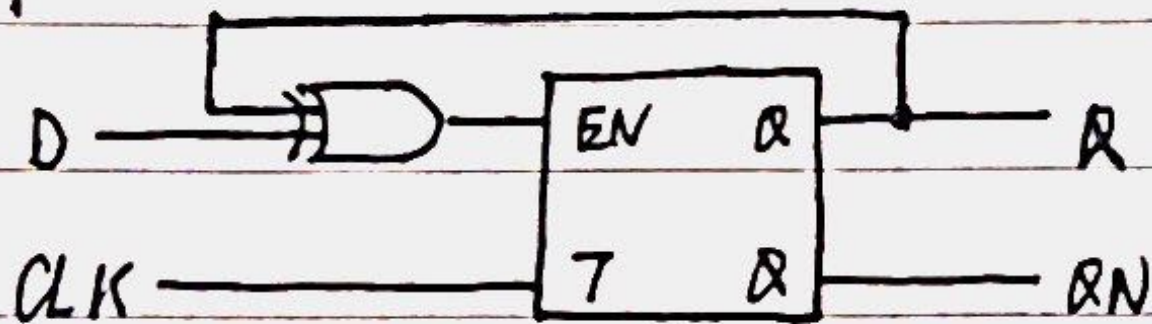

7.6.



7.8. 74x74 正边沿触发式 D 触发器 自举输出值受 CLK 信号影响 (只在 CLK 信号上升沿被刷新)

S-R 锁存器 自举输出值应该为恒定值 1, 不能不用其他元件实现题目要求所构造.

7.12. 布尔方程:  $D_1 = Q_1' + Q_2$ ,  $D_2 = Q_2' \cdot X$

初始值/转移表:  $Q_1^* = D_1$ ,  $Q_2^* = D_2$ ,  $Z = Q_1 + Q_2'$ ,  $XY$ :

X Q<sub>1</sub> Q<sub>2</sub> Q<sub>1</sub><sup>\*</sup> Q<sub>2</sub><sup>\*</sup> Z

0 0 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0

0 1 0 0 0 1

0 1 1 1 0 1

1 0 0 1 1 1

1 0 1 1 0 0

1 1 0 0 1 1

1 1 1 1 0 1

状态/本输出表:

S<sup>\*</sup> X=0 X=1 Z


0 C D 1

1 B C C 0

2 C A B 1

3 D C C 1

7.15.

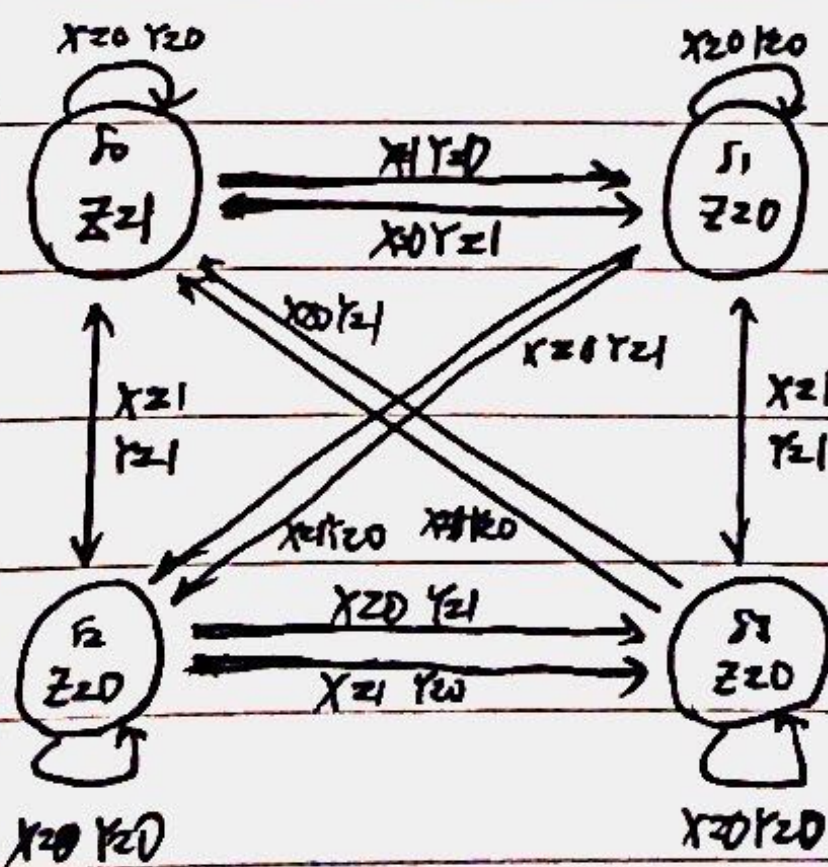

7.18. 逻辑方程:

$$D_0 = Q_1$$

$$D_1 = Q_2$$

$$P_2 = (Q_1 \oplus Q_0) \oplus (Q_2 + Q_1)'$$



$$Q_0^* = Q_1, Q_1^* = Q_2, Q_2^* = (Q_0 \oplus Q_1) \oplus (Q_1 \oplus Q_2),$$

激励/转移表:

状态/输出表:

$Q_0$	$Q_1$	$Q_2$	$Q_0^*$	$Q_1^*$	$Q_2^*$	$S$	$S^*$
0	0	0	1	0	0	A	E
0	0	1	0	0	0	B	A
0	1	0	1	0	1	C	F
0	1	1	0	0	1	D	B
1	0	0	0	1	0	E	C
1	0	1	1	1	0	F	G
1	1	0	1	1	1	G	H
1	1	1	0	1	1	H	D

$$7.19 \text{ 激励方程: } D_1 = X, D_2 = (Q_1 + Y) \cdot Q_1', D_3 = Q_1' + Q_2' \cdot Y,$$

$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$	$Q_1^* Q_2^* Q_3^*$				$S$	$S^*$			
			$XY=00$	$XY=01$	$XY=10$	$XY=11$		$XY=00$	$XY=01$	$XY=10$	$XY=11$
0	0	0	001	011	111	101	A	B	D	H	F
0	0	1	001	001	101	101	B	D	B	F	F
0	1	0	001	011	110	101	C	B	D	G	F
0	1	1	001	001	101	101	D	B	B	F	F
1	0	0	010	011	111	100	E	C	D	H	G
1	0	1	000	001	101	101	F	A	B	F	F
1	1	0	010	010	110	110	G	C	D	G	G
1	1	1	000	000	100	101	H	A	A	E	F


$$7.20 \text{ 激励方程: } D_1 = Y, D_2 = X'YQ_1,$$

$Q_1 Q_2$	$Q_1^* Q_2^* Q_3^*$				$S$	$S^*, Z$			
	$XY=00$	$XY=01$	$XY=10$	$XY=11$		$XY=00$	$XY=01$	$XY=10$	$XY=11$
00	001	101	000	100	A	A1	11	A0	C0
01	010	110	010	110	B	B0	00	B0	00
10	101	011	100	000	C	01	B1	C0	A0
11	110	000	110	010	D	00	A0	00	B0



7.43,  $th > b_{setup}$ ,  $th < b_{rmin} + d_{PWR} - b_{hold}$ ,  $th + dl > b_{rmax} + \max(b_{dmax}, b_{drmax})$

7.44.

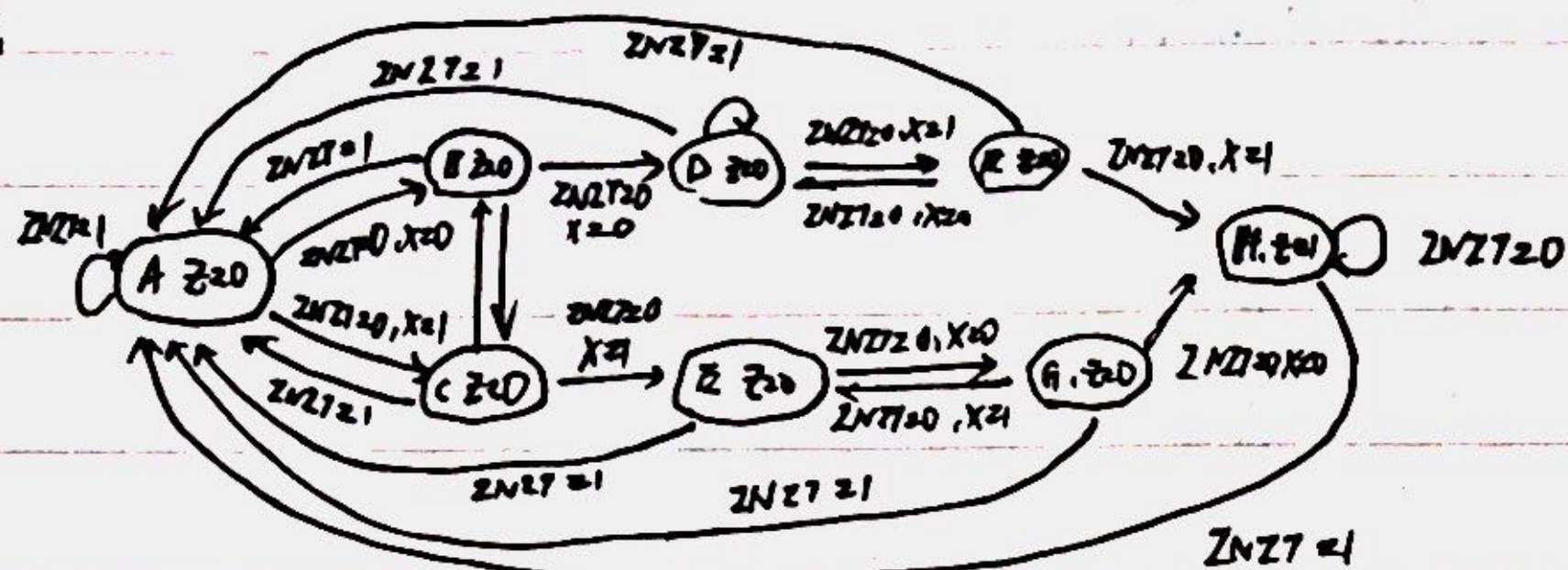


7.46  $Q_1 Q_2 Q_1^* Q_2^* Z$   $Q_1^* = Q_1' Q_2 X' + Q_1' Q_2' X + Q_1 Q_2' X = Q_1' Q_2 X' + Q_2' X$

0 0 0 1 0 0  $Q_2^* = X' + Q_1' Q_2 X + Q_1 Q_2' X = X' + (Q_1 \oplus Q_2)$

0 1 1 0 0 1  $Q^* = D$ ,  $D_1^* = Q_1^*$ ,  $D_2^* = Q_2^* \oplus Q_1$

1 0 0 1 0 1  $Z = Q_1 Q_2 X' + Q_1 Q_2 X = Q_1 Q_2$

1 0 0 1 0 1

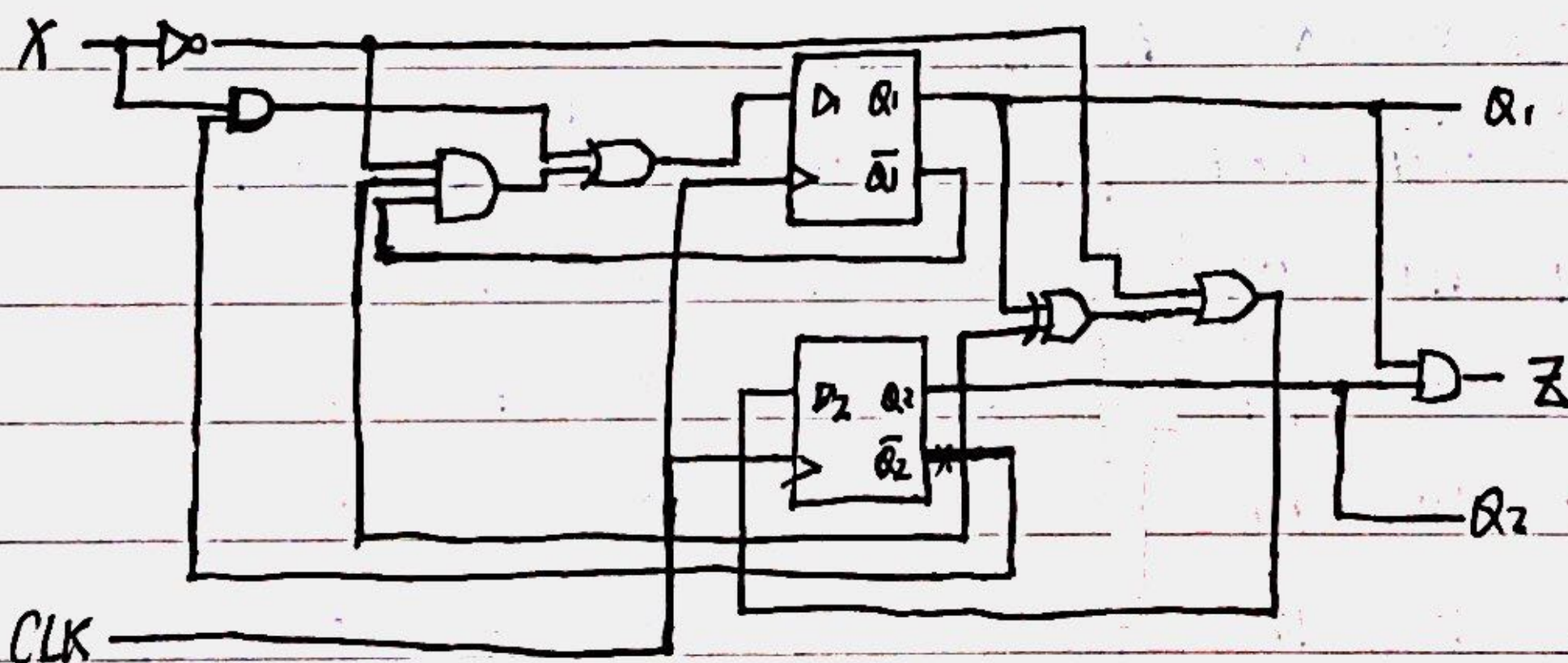

7.47  $Q_1 Q_2 Q_3 A B Z$   $A B = 00$   $A B = 01$   $A B = 10$   $A B = 11$   $Z$

ZNzT 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

A0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0

A1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

OK0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1

OK1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1

~~$D_0 = Q_0^* = Q_1' Q_0' X' + Q_1' Q_0' X + Q_1 Q_0' X' + Q_1 Q_0' X$~~

~~$D_1 = Q_1^* = Q_2' Q_1' X' + Q_2' Q_1' X + Q_2 Q_1' X' + Q_2 Q_1' X$~~

$D_1 = Q_1^* = AB(Q_1 + Q_2) + AB'(Q_1 + Q_1' Q_2 Q_3) = AB Q_1 Q_3' + AB Q_2 Q_3' + AB Q_2 Q_3$



$$D_2 = Q_2^* = Q_1'Q_3 + Q_1A' + Q_1'B + Q_1'Q_2'A + Q_1Q_3'A'B$$

$$D_3 = Q_3^* = A', \quad Z = Q_1'Q_2Q_3 + Q_1Q_2'Q_3'$$

共需要了 1 个 2 输入与门, 5 个 3 输入与门, 2 个 4 输入与门,

1 个 2 输入或门, 1 个 3 输入或门, 1 个 5 输入或门,

7.44 方框中  $A=1$ ,  $D_2 = Q_1Q_3'A' + Q_3'A + Q_2'B$ ,  $D_3 = A$ ,

共需要 2 个 2 输入与门, 1 个 3 输入与门, 1 个 3 输入或门, 成本极大地增加了。

7.48	$Q_1Q_2Q_3Q_4$	$Q_1^*Q_2^*Q_3^*Q_4^*$	00	01	10	11	Z
0000	0000	1111	0001	0001	0010	0010	0
0001	0001	1110	0100	0100	0010	0010	0
0010	0010	1101	0001	0001	1000	1000	0
0011	0011	1100	0100	0100	0010	0010	1
0100	0100	1011	0001	0001	1000	1000	1
0101	0101	1010	0001	0001	1000	1000	1
0110	0110	1001	0100	0100	0010	0010	1
0111	0111	1000	0100	0100	0010	0010	1

$$D_1 = Q_1^* = (Q_1 + Q_3)AB' + (Q_1 + Q_2 + Q_3)AB = Q_1A + Q_3A + Q_2AB$$

$$D_2 = Q_2^* = (Q_2 + Q_4)A'B' + (Q_2 + Q_2 + Q_4)A'B = Q_2A + Q_4A' + Q_1A'B$$

$$D_3 = Q_3^* = Q_1'Q_2'Q_3' \quad A' + Q_2AB'$$

$$D_4 = Q_4^* = Q_1'Q_2'Q_4'A' + Q_1A'B', \quad Z = Q_1 + Q_2 = Q_1'Q_2Q_3'Q_4' + Q_1Q_2'Q_3'Q_4'$$

共需要 4 个 2 输入与门, 4 个 3 输入与门, 4 个 4 输入与门,

2 个 2 输入或门, 3 个 2 输入或门,

7.54	$Q_1Q_2Q_3$	$Q_1^*Q_2^*Q_3^*$	000	001	010	011	100	101	110	111
000	000	111	000	000	001	001	010	010	011	011
001	001	110	000	000	001	001	010	010	011	011
010	010	101	000	000	001	001	010	010	011	011
011	011	100	000	000	001	001	010	010	011	011
100	100	011	000	000	001	001	010	010	011	011
101	101	010	000	000	001	001	010	010	011	011
110	110	001	000	000	001	001	010	010	011	011
111	111	000	000	000	001	001	010	010	011	011

$$D_1 = Q_1^* = Q_1Q_2X + Q_1Q_2'Q_3 + Q_1'Q_2Q_3'X'$$

$$D_2 = Q_2^* = Q_1'Q_3X + Q_1'Q_2Q_3'X$$

$$+ Q_1Q_2Q_3'X + Q_1Q_2'Q_3X'$$

$$D_3 = Q_3^* = Q_1Q_2 + Q_1'Q_2'Q_3 + Q_2'Q_3'X + Q_1'Q_3X'$$

共需要 14 个 2 输入与门, 6 个 3 输入与门, 4 个 4 输入与门,

1 个 3 输入或门, 2 个 4 输入或门,

VST-11 组合逻辑, 17 个 2 输入与门, 8 个 3 输入与门, 14 个 4 输入与门,

1 个 2 输入或门, 1 个 3 输入或门, 1 个 5 输入或门,

综上所述, 高次方方程的本相图,