

实验名称：实验六 寄存器

姓名：张涵之

学号：191220154

班级：周一 5-6

邮箱：[191220154@smail.nju.edu.cn](mailto:191220154@smail.nju.edu.cn)

实验时间：2020/10/12

6.3.1 算术移位和逻辑移位寄存器

请根据表 6-3，用 Verilog HDL 语言设计移位寄存器，进行仿真查看移位寄存器的功能。对于移位寄存器的实现细节，请自行复习数电教科书 8.5 节内容，参考 8.5.9 节内容实现。

实验目的：设计一个带功能选择端的移位寄存器。

实验原理：利用 case 语句实现功能选择，用 Verilog HDL 语言很描述移位寄存器，如：Q <= {Q[0],Q[7: 1]}; 表示循环右移，Q <= {Q[7],Q[7: 1]}; 表示算术右移。

其中左端串行输入 1 位数值，并行输出 8 位数值是指每个时钟到来时右移一位，移入的最左位由外部开关决定，输出同其他情况一样为同时输出 8 位。

表 6-3: 移位寄存器的工作方式

控制位	工作方式
0 0 0	清 0
0 0 1	置数
0 1 0	逻辑右移
0 1 1	逻辑左移
1 0 0	算术右移
1 0 1	左端串行输入 1 位值，并行输出 8 位值
1 1 0	
1 1 1	

实验环境/器材：实验箱一个，笔记本电脑一台。

程序代码或流程图：

```
module exp6_1(clk,lin,s,d,q);
    input clk,lin;
    input [2:0] s;
    input [7:0] d;
    output reg [7:0] q;
    always @ (posedge clk)
    case(s)
        0: q <= 0;
        1: q <= d;
        2: q <= {1'b0, q[7:1]};
        3: q <= {q[6:0], 1'b0};
        4: q <= {q[7], q[7:1]};
        5: q <= {lin, q[7:1]};
        6: q <= {q[0], q[7:1]};
        7: q <= {q[6:0], q[7]};
        default: q <= 8'bx;
    endcase
endmodule
```


实验步骤/过程：用 case 语句进行功能选择，采用赋值符号<=进行非阻塞赋值。  
用 SW0~SW7 作数据端，SW9 为左端串行输入位，LED0~LED7 为输出显示，button KEY0 模拟时钟信号，每当时钟信号为上升沿时执行赋值语句，写测试代码进行仿真模拟。

测试方法：

```
initial
begin
    // code that executes only once
    // insert code here --> begin
    clk = 0; d = 7'b01010101; lin = 1; s = 000; #8;
    s = 001; #10;
    s = 010; #30;
    s = 011; #40;
    s = 100; #20;
    s = 101; #15;
    lin = 0; #15;
    s = 110; #30;
    s = 111; #30;
    s = 000; #20;

    $stop;
    // --> end
    // $display("Running testbench");
end
always
    // optional sensitivity list
    // @(event1 or event2 or .... eventn)
begin
    // code executes for every event on sensitivity list
    // insert code here --> begin
    #5 clk = ~clk;
    // @eachvec;
    // --> end
end
endmodule
```

实验结果：

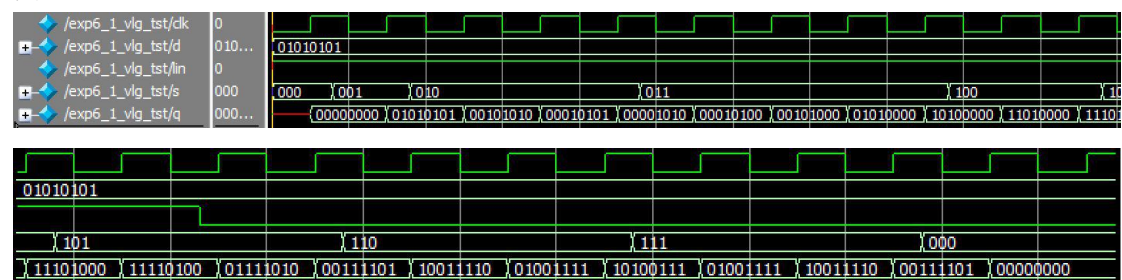

通过观察对比，移位寄存器的输出符合预期。经接入实验箱检验，显示也符合预期。

实验中遇到的问题及解决办法：实验非常顺利，没有碰到任何问题。

实验得到的启示：无。

意见和建议：无。

### 6.3.2 利用移位寄存器实现随机数发生器

我们可以利用 8 位移位寄存器来实现一个简单的随机数发生器。参考教科书第 534 页 LFSR 反馈方程设计一个  $n=8$ ，共有 255 种状态的随机数发生器。

请将 8 位二进制数以十六进制显示在数码管上，在 DE10-Standard 开发板上观察生成的随机数序列。系统需要能够自启动。

实验目的：实现一个简单的随机数发生器，以十六进制显示在数码管上。

实验原理：参考教科书第 534 页 LFSR 反馈方程，LSFR 计数器有  $2^n-1$  种有效状态（非零状态），查表可知  $n=8$  时的反馈方程为  $X_8 = X_4 \oplus X_3 \oplus X_2 \oplus X_0$ ，通过 6.3.1 中移位寄存器的左端串行输入功能生成 8 位二进制数，每四位转化为十六进制显示在数码管上。

实验环境/器材：实验箱一个，笔记本电脑一台。

程序代码或流程图：

```
module clk_1s(clk,clk_1s);
    input clk;
    output reg clk_1s = 0;
    reg [24:0] count_clk = 1;

    always @(posedge clk)
        if(count_clk == 25000000)
            begin
                count_clk <= 1;
                clk_1s <= ~clk_1s;
            end
        else
            count_clk <= count_clk + 1;
    endmodule

module shift_register(clk,lin,s,d,q);
    input clk,lin;
    input [2:0] s;
    input [7:0] d;
    output reg [7:0] q = 8'b00000001;

    always @(posedge clk)
        case(s)
            0: q <= 0;
            1: q <= d;
            2: q <= {1'b0, q[7:1]};
            3: q <= {q[6:0], 1'b0};
            4: q <= {q[7], q[7:1]};
            5: q <= {lin, q[7:1]};
            6: q <= {q[0], q[7:1]};
            7: q <= {q[6:0], q[7]};
            default: q <= 8'bx;
        endcase
    endmodule

module hex(in,out);
    input [3:0] in;
    output reg [6:0] out;

    always @(*)
        case(in)
            0: out = 7'b1000000;
            1: out = 7'b1111001;
            2: out = 7'b0100100;
            3: out = 7'b0110000;
            4: out = 7'b0011001;
            5: out = 7'b0010010;
            6: out = 7'b0000010;
            7: out = 7'b1111000;
            8: out = 7'b0000000;
            9: out = 7'b0010000;
            10: out = 7'b0001000;
            11: out = 7'b0000011;
            12: out = 7'b1000110;
            13: out = 7'b0100001;
            14: out = 7'b0000110;
            15: out = 7'b0001110;
            default: out = 7'b1111111;
        endcase
    endmodule
```

```

module random(clk,hex1,hex2);
    input clk;
    wire clk_1s;
    wire [7:0] result;
    output [6:0] hex1;
    output [6:0] hex2;

    clk_1s c(clk,clk_1s);
    shift_register sr(clk,result[0]^result[2]^result[3]^result[4],
        3'b101,8'b00000000,result);
    hex h1(result[3:0],hex1);
    hex h2(result[7:4],hex2);
endmodule

```

\*此处 sr 参数直接代入 clk 为 RTL 测试用，便于在短时间内（拖动较短的进度条内）观察到更多组输出，实际测试（使用实验箱接入时钟信号）时改为 clk\_1s。

clk\_1s 生成时钟信号 -> 时钟信号接入 shift\_register 生成序列

-> hex 将生成序列转化为七段数码管的输入 -> 接入七段数码管显示。

实验步骤/过程：

单独写出四个模块，把四个模块合并，写测试文件对顶层实体进行仿真，发现没有出现预期的效果，根据对自己的认识，推测是 1 秒钟生成器的问题。

对模块单独进行仿真，发现问题并修改，重新测试，在实验箱上进行操作。


测试方法：

```

initial
begin
    // code that executes only once
    // insert code here --> begin
    clk = 0; #1000;
    $stop;
    // --> end
    // $display("Running testbench");
end
always
// optional sensitivity list
// @(event1 or event2 or .... eventn)
begin
    // code executes for every event on sensitivity list
    // insert code here --> begin
    #1; clk = ~clk;
    // @eachvec;
    // --> end
end
endmodule

```

实验结果：

 

通过观察，生成随机数行为符合预期。经接入实验箱检验，显示也符合预期。

实验中遇到的问题及解决办法：

1. 没有分别测试每个模块，直接测试了顶层模块，发现输出数据从头至尾保持不变。  
解决方法：将最不熟悉（不确定）的 1 秒时钟生成器（做实验 6 在实验 5 之前）设为顶层实体，循环终止条件 25000000 改为 2（便于测试），写测试代码进行仿真实验，观察到 clk\_1s 的输出始终为不确定值（红色）。原来是没有初始化 clk\_1s 和 count\_clk 导致程序完全没有在计数，clk\_1s = ~clk\_1s 代码始终无效。
2. 直接将 1 秒钟生成器的输出用作时钟接到顶层模块，会导致仿真时需要很长时间数据才会发生一次变化，需要大量拖动进度条，给仿真结果的观察造成困难。  
解决方法：分开测试 1 秒钟生成器和顶层模块，便于写测试代码和观察仿真结果，实际想要实现的 1 秒生成 1 次随机数操作效果直接用实验箱进行测试。

实验得到的启示：

1. 不要把所有模块全部写完、链接好再开始测试，出现问题时会造成排查调试非常困难，最好每写完一个模块就对应地测试一次。
2. 可以适当进行分模块测试，最后直接在实验箱上进行综合。

意见和建议：无。

思考题：

生成的伪随机数序列仍然有一定的规律，如何能够生成更加复杂的伪随机数序列？

为了生成更加复杂的伪随机数序列，可以考虑对单纯左端移入产生的序列进行一些打乱重排操作，如生成的序列为 8 位，取序列高四位设为 a，低四位设为 b，则 a 和 b 各自表示一个大小在 0 和 15 之间的数，取序列的第 a%8 和第 b%8 位交换，得到更复杂的伪随机数。